NOM : 7ème :

Exercice 1 :Entoure la bonne réponse

1)Par convention, le courant électrique sort de :

a)- Par la borne positive du générateur (+) b)-Par la borne négative du générateur (-)

2) Une diode ne laisse passer le courant que :

a)- Dans un seul sens b)- Dans le deux sens

3) Certains dipôles sont sensibles au sens du courant, on dit qu'ils sont :

a)- polarisés b)-lampe

4) L'intensité du courant électrique se mesure avec un :

a)- ampèremètre b)- milliampère

5) Un ampèremètre se branche en :

a)- série b)- dérivations

6) La tension aux bornes d'un dipôle est mesurée avec

a)- voltmètre b)- milliampère

7) La lampe et le moteur sont des …….

a)- récepteurs b)- générateurs

8) Un ……..…. il se branche en dérivation

a)- voltmètre b)- milliampère

9) Le…… possède toujours une tension entre ses bornes.

a)- générateur b)- récepteur

10) l'unité de la tension électrique est :

a)- ampère b)- volt